

Setting output voltage:

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{V_{OUT}}{V_{REF}} - 1$$

$V_{REF} = 800 \text{ mV}$ from datasheet

$$V_{OUT} = 4 \text{ V}$$

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{4}{0.8} - 1 = 4$$

Maximum recommended value for $R_2 = 400 \text{ k}\Omega$

$$\therefore \text{Take } R_2 = 300 \text{ k}\Omega \Rightarrow R_1 = 1.2 \text{ M}\Omega$$

Inductor selection:

$$I_{L(DC)} = \frac{V_{OUT} \times I_{OUT}}{V_{IN} \times \eta}$$

$$I_{OUT} = 600 \text{ mA}$$

$V_{IN} = 0.8 \text{ V}$ – for the worst case scenario

$$\eta = 0.9$$

$$\therefore I_{L(DC)} = \frac{4 \times 0.6}{0.8 \times 0.9} = 3.33 \text{ A}$$

$$I_{L(P-P)} = \frac{V_{IN} \times D}{L \times f_{SW}}$$

For the worst value: $V_{IN} = 1.3 \text{ V}$

$$\therefore D = 1 - \frac{V_{IN} \times \eta}{V_{OUT}} = 1 - \frac{1.3 \times 0.9}{4} = 0.7075$$

$f_{SW} = 1 \text{ MHz}$ as $V_{IN} < 1.5 \text{ V}$ from datasheet

$$\therefore I_{L(P-P)} = \frac{1.3 \times 0.7075}{L \times 10^6}$$

$I_{L(P-P)} < 0.4 \times I_{L(DC)}$ from datasheet

$$\therefore L_{MIN} = \frac{1.3 \times 0.7075}{0.4 \times 3.33 \times 10^6} = 0.69 \mu\text{H}$$

From Table 2 (suggested inductors): XFL4020-102ME: $L = 1 \mu\text{H}$

Capacitors:

$$V_{RIP_MAX} = 20 \text{ mV}$$

$$\therefore C_{2_MIN} = \frac{I_{OUT} \times D}{f_{SW} \times V_{RIP_MAX}} = \frac{0.6 \times 0.7075}{10^6 \times 0.02} = 21 \mu\text{F}$$

$$\therefore \text{Take } C_2 = 100 \mu\text{F}$$

$$C_3 = \frac{1}{2\pi \times f_{FFZ} \times R_1}$$

$$f_{FFZ} = 5 \text{ kHz as } C_2 > 40 \mu F$$

$$\therefore C_3 = \frac{1}{2\pi \times 5 \times 10^3 \times 1.2 \times 10^6} = 26.5 \text{ pF} \approx 22 \text{ pF}$$

$$C_1 = 10 \mu F - \text{from datasheet}$$